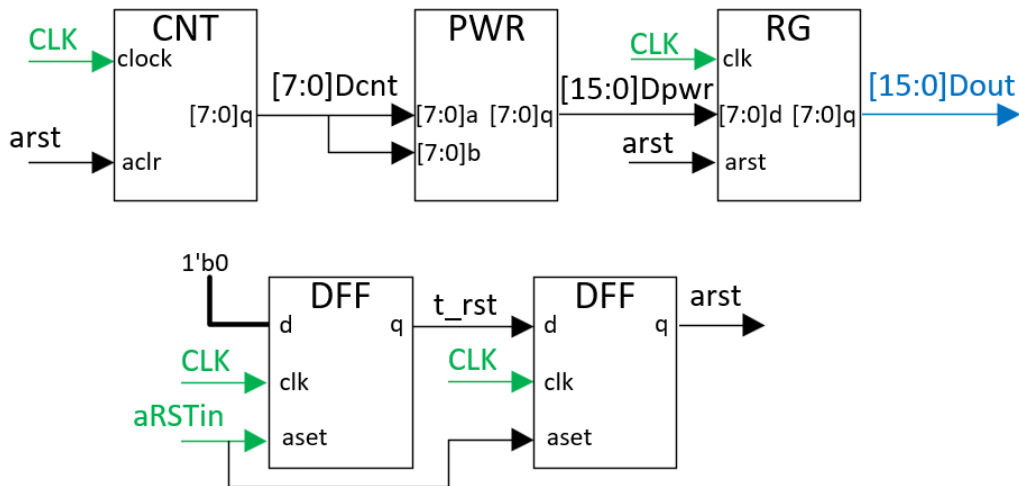


## Lab2\_2

(использование ModelSim независимо от Quartus, как было описано в части 2 работы lab2\_1)

### Структура проекта



#### 1. Выводы

- a. Входы (отмечены зеленым)
  - i. CLK – тактовый сигнал (50МГц)
  - ii. aRSTin – вход асинхронного сброса (активный уровень, уровень при котором будет сброс – 1)
- b. Выходы (отмечены синим)
  - i. [15:0] Dout – выход.


#### 2. Модули

- a. **CNT** – счетчик, создаваемый с помощью IP модуля **LPM\_COUNTER**
  - i. Разрядность: 8 бит
  - ii. Двоичный счетчик на сложение
  - iii. Вход асинхронного сброса (clear) (активный уровень 1)
- b. **PWR** – модуль возведения в степень 2, создаваемый с помощью IP модуля **LPM\_MULT**.
  - i. Два входа по 8 бит
  - ii. Без знаковый
  - iii. Без конвейеризации
- c. **RG** – регистр, описываемый на Verilog в файле верхнего уровня (используя always)
  - i. arst – вход асинхронного сброса (активный уровень -1).
- d. **DFF** – триггеры, описываемые на Verilog в файле верхнего уровня (используя always)
  - i. Логическая единица на входе aset – асинхронно устанавливает триггер в 1.


### План работы

1. Создать проект в пакете Quartus
  - a. Рабочая папка **C:\Intel\_trn\Q\_MS\Lab2\_2**
  - b. Имя проекта **lab2\_2**
  - c. Модуль верхнего уровня **lab2\_2**
  - d. Микросхема **EP4CE6E22C8**
  - e. **Внешние средства проектирования не задавать.**
2. Создать модули на основе IP
  - a. **СОВЕТ:** при создании модулей надо запомнить библиотеки, которые должны быть подключены для моделирования.
3. Создать модуль верхнего уровня иерархии на Verilog (имя файла Lab2\_2.v, модуль lab2\_2).

 
4. Осуществить компиляцию проекта в пакете Quartus, исправить ошибки и проверить с помощью RTL Viewer, что проект собран правильно (соответствует структуре в задании и образцу ниже).



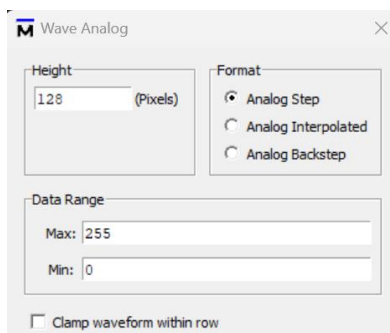
5. Разработать тест класса 1, обеспечивающий проверку для всех значений счетчика CNT (– имя файла tb\_lab2\_2.v, имя модуля – tb\_lab2\_2
  - а. надо запускать тест как минимум на 2 полных цикла счета счетчика.
6. Запустить пакет ModelSim отдельно от пакета Quartus
7. При желании работать с проектом: создать проект в пакете ModelSim
  - а. Включить исходные файлы в проект
8. Осуществить компиляцию исходных файлов, включая тест.
  - а. Если появятся ошибки их надо исправить.
9. Загрузить тест tb\_lab2\_2 в систему моделирования (либо, если работаете с проектом: создать конфигурацию для моделирования и загрузить проект в систему моделирования)
  - а. СОВЕТ: не забудьте о том, что надо подключить библиотеки для моделирования.
10. Осуществить моделирование
  - а. Проверить правильность работы устройства, при необходимости отладить его.
  - б. На временную диаграмму надо вывести сигналы CLK, aRSTin, Dcnt, Dout, представленные на структуре.
  - в. Для шин Dcnt и Dout следует задать RADIX: unsigned
  - г. Для шины Dcnt надо задать Format: analog(custom), например, с параметрами, указанными ниже.



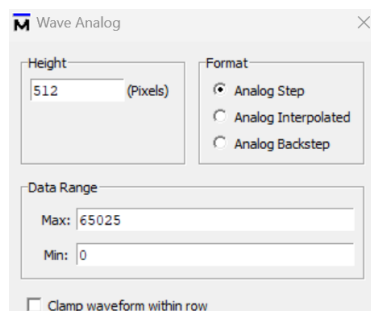- е. Для шины Dout надо задать Format: analog(custom), например, с параметрами, указанными ниже.



 - ф. Временная диаграмма должна быть похожа на образец ниже.



11. Сохранить do файл с настройками окна временных диаграмм (при показе преподавателю – загрузить do файл).


Что должен включать отчет.

1. Задание.
2. Исходный код файла `lab2_2.v`. (с пояснением)
3. Структуру из RTL viewer (с анализом соответствия исходной структуре задания).
4. Исходный код теста (с пояснениями).
5. Результаты моделирования (с анализом результатов, временной диаграммой и пояснениями).
6. Выводы.

## Lab2\_3

(использование NativeLink пакета Quartus для запуска ModelSim, как было описано в части 1 работы lab2\_1)

### Структура проекта

 

#### 1. Выводы

##### а. Входы (отмечены зеленым)

- CLK – тактовый сигнал (50МГц).
- aRSTin – вход асинхронного сброса (активный уровень, уровень при котором будет сброс – 1).
- [7:0]Din – вход данных для управления ШИМ.

##### б. Выходы (отмечены синим)

- PWM – выход ШИМ.

#### 2. Модули

##### а. CNT - счетчик, создаваемый с помощью IP модуля LPM\_COUNTER

- Разрядность: 8 бит
- Двоичный счетчик на сложение
- Выход переноса (carry\_out)
- Вход асинхронного сброса (clear) (активный уровень 1)

##### б. CMP – модуль сравнения, создаваемый с помощью IP модуля LPM\_COMPARE.

- Два входа по 8 бит
- a < b
- Без знаковый
- Без конвейеризации

##### в. RG – регистр, описываемый на Verilog в файле верхнего уровня (используя always)

- arst – вход (активный уровень -1) – асинхронно устанавливает в регистр значение 8'd128.

##### г. DFF – триггеры, описываемые на Verilog в файле верхнего уровня (используя always)

- Логическая единица на входе aset – асинхронно устанавливает триггер в 1.

### План работы

#### 1. Создать проект в пакете Quartus

- Рабочая папка C:\Intel\_trn\Q\_MS\Lab2\_3
- Имя проекта lab2\_3
- Модуль верхнего уровня lab2\_3
- Микросхема EP4CE6E22C8

е. Внешнее средство проектирования – ModelSim-Altera Edition.


ф. Язык - Verilog HDL

2. Создать модули на основе IP

3. Создать модуль верхнего уровня иерархии на Verilog (имя файла Lab2\_3.v, модуль lab2\_3).

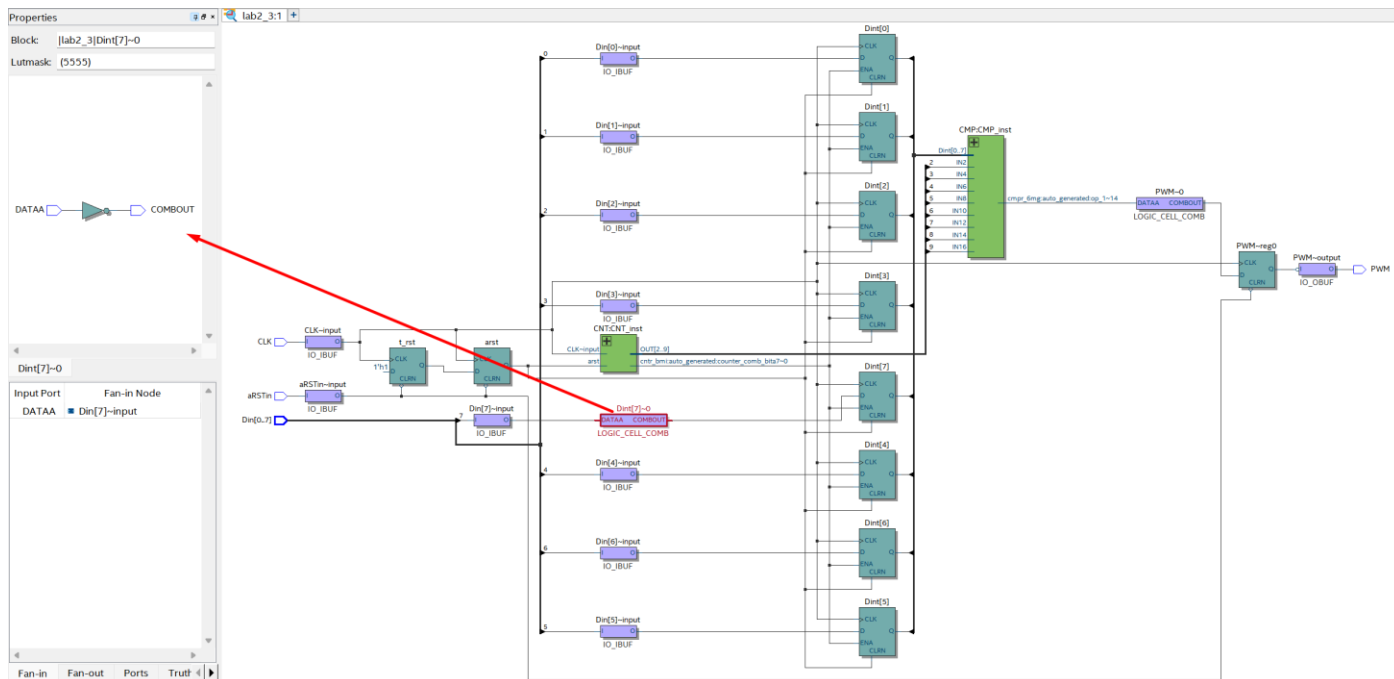4. Осуществить компиляцию проекта в пакете Quartus, исправить ошибки и проверить с помощью Technology Map Viewer, что проект собран правильно (соответствует структуре в задании и образцу ниже).

а. **ОБЪЯСНИТЕ:** почему на входе разряда [7] регистра Din появился инвертор?




**ПОДСКАЗКА:** для этого надо

- вспомнить: что записывается в разряд [7] в исходном коде?

- посмотреть реализацию сброса/установки разряда [7] в Technology Map Viewer

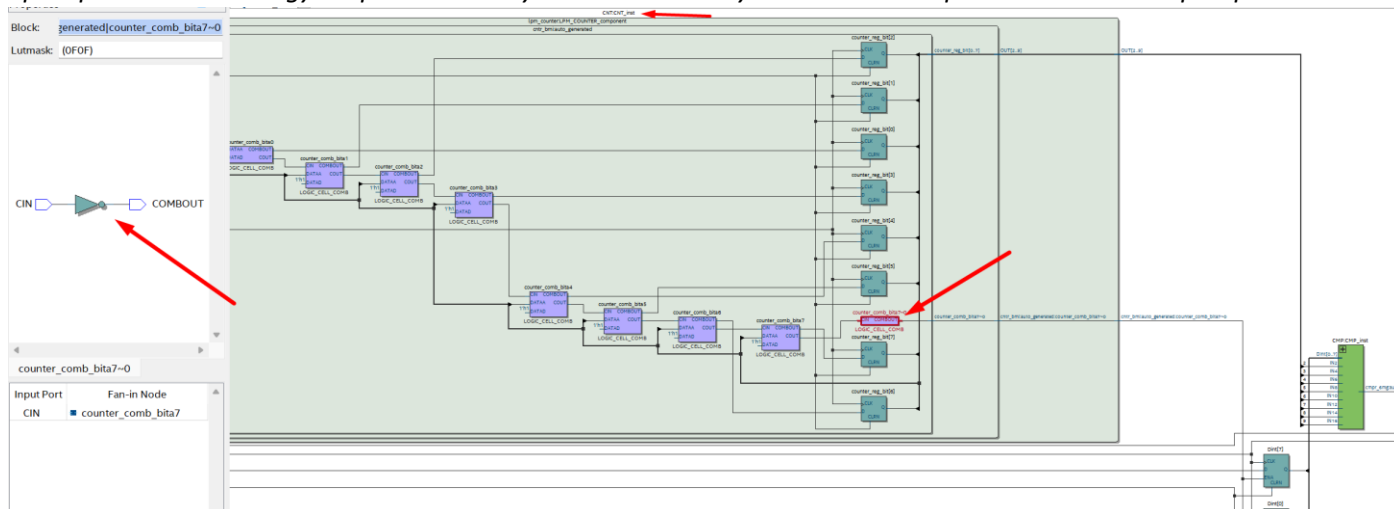- раскрыть в Technology Map Viewer модуль CNT и найти указанный на картинке ниже инвертор



5. Разработать тест класса 1 (имя файла tb\_lab2\_3.v, имя модуля – tb\_lab2\_3

а. надо запускать тест на 3 полных цикла счета счетчика.

б. Задать разные значения Din для каждого цикла счета счетчика (см. образец временной диаграммы ниже)

6. Запустить пакет ModelSim используя NativeLink пакета Quartus


а. Если появятся ошибки их надо исправить.

7. Осуществить моделирование

- Проверить правильность работы устройства, при необходимости отладить его.
- На временную диаграмму надо вывести сигналы CLK, aRSTin, Dcnt, Din, Dint, t\_cout, PWM представленные на структуре в задании.
- Для всех шин следует задать RADIX: unsigned
- Полученная временная диаграмма должна быть похожа на образец ниже.

 **ОБЪЯСНИТЕ:**

- Как зависит выход PWM от данных Dint? Что за устройство реализовано?
- В какой момент считываются входные данные (данные со входа Din)?



8. Сохраните do файл с настройками окна временных диаграмм (при показе преподавателю – загрузить do файл).

Что должен включать отчет.

- Задание.
- Исходный код файла lab2\_3.v. (с пояснением)
- Структуру из RTL viewer (с анализом соответствия исходной структуре задания).
- Исходный код теста (с пояснениями).
- Результаты моделирования (с анализом результатов, временной диаграммой и пояснениями).
- Выводы + ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ТЕКСТЕ ВЫШЕ.